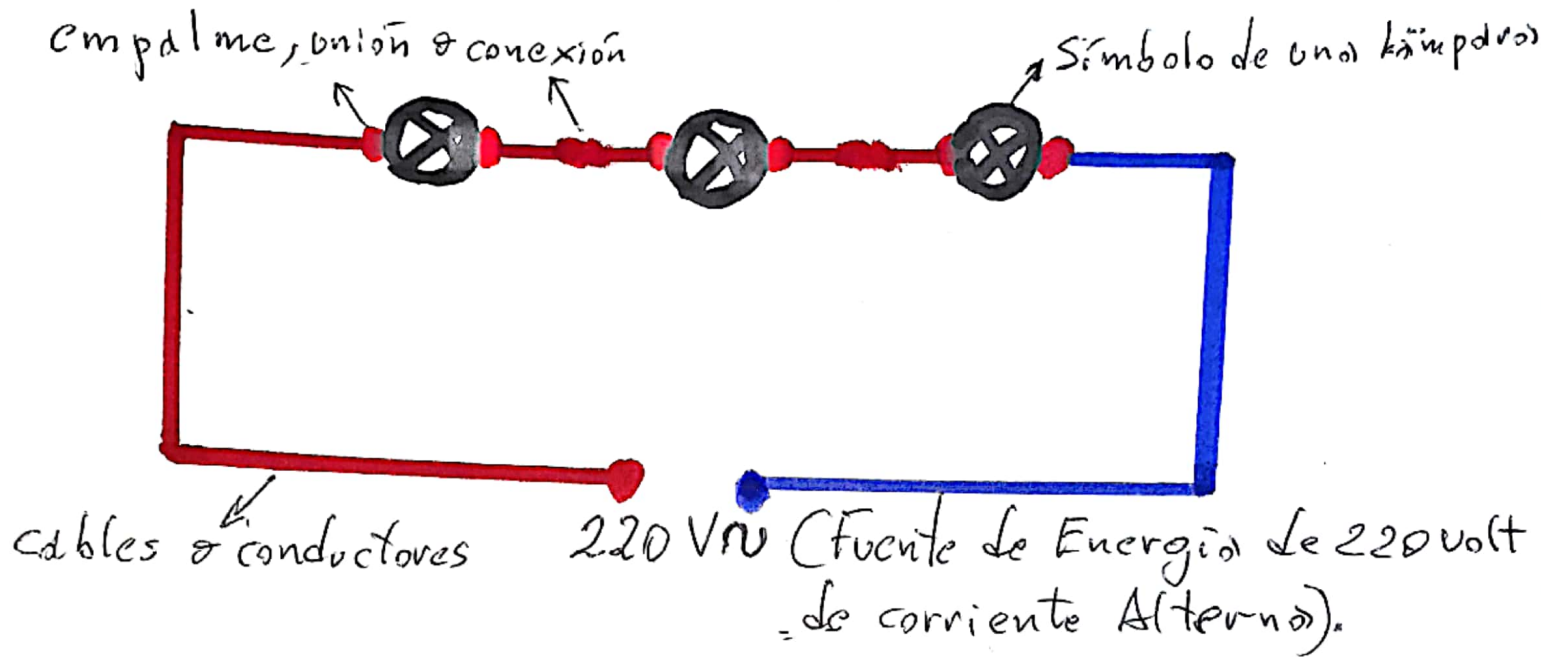


Trabajo Práctico N°1: 3 $\otimes$ en serie. (conexión de tres Lámparas en serie).



Las lámparas en serie se conectan una a continuación de la otra, empalmando los portalámparas como se puede ver en el esquema Anterior, como si fuese una cadena, sin derivaciones de ningún tipo. Si por cualquier causa, se quita o se quema alguna de las lámparas, las demás dejan de funcionar. Al aumentar la cantidad de lámparas, disminuye la iluminación. En cualquier parte que se interrumpa el circuito, las lámparas dejan de funcionar. Este tipo de conexión, no se utiliza en las Instalaciones eléctricas Domiciliarias.